

M1 Info – ARC - LAB6

Olivier HUREAU - Groupe 3

21/04/2020

Table des matières

0.1 Conclusion	3
1 Simulation	4
2 Assertion	6
3 Synthèse du compteur	7
3.1 Compteur non limité	7
3.2 Compteur avec valeur borné	7
4 Annexes	7
4.1 Description comportementale du système de contrôle	7
4.1.1 Premier process	7
4.1.1.1 Code VHDL	7
4.1.1.2 Bloc combinatoire ou mémorisant	8
4.1.1.3 Liste de sensibilité	8
4.1.1.4 Composants utilisé	8
4.1.2 Second process	9
4.1.2.1 Code VHDL	9
4.1.2.2 Bloc combinatoire ou mémorisant	9
4.1.2.3 Liste de sensibilité	9
4.1.2.4 Composants utilisé	9
4.1.3 Output process	10
4.1.3.1 Code VHDL	10
4.1.3.2 Bloc combinatoire ou mémorisant	10
4.1.3.3 Liste de sensibilité	10
4.1.3.4 Composants utilisé	10
4.2 Description comportementale du compteur	11
4.2.1 Premier process	11
4.2.1.1 Code VHDL	11
4.2.1.2 Bloc combinatoire ou mémorisant	11
4.2.1.3 Liste de sensibilité	11
4.2.1.4 Composants utilisé	11
4.2.2 Deuxième process	12
4.2.2.1 Code VHDL	12
4.2.2.2 Bloc combinatoire ou mémorisant	12
4.2.2.3 Liste de sensibilité	12
4.2.2.4 Composants utilisé	12
4.2.3 Troisième process	13
4.2.3.1 Code VHDL	13
4.2.3.2 Bloc combinatoire ou mémorisant	13
4.2.3.3 Liste de sensibilité	13
4.2.3.4 Composants utilisé	13
4.2.4 Quatrième process	14
4.2.4.1 Code VHDL	14
4.2.4.2 Bloc combinatoire ou mémorisant	14
4.2.4.3 Liste de sensibilité	14
4.2.4.4 Composants utilisé	14
4.3 Synthèse du contrôleur	15
4.3.1 Encodage binaire	15

4.3.1.1	Codage des états	15
4.3.1.2	Report Area	15
4.3.1.3	Report Delay	15
4.3.2	Encodage de Gray	16
4.3.2.1	Codage des états	16
4.3.2.2	Report Area	16
4.3.2.3	Report Delay	16
4.3.3	Encodage OneHot	17
4.3.3.1	Codage des états	17
4.3.3.2	Report Area	17
4.3.3.3	Report Delay	17
4.4	Synthèse du compteur	18
4.4.1	Sans borner C	18
4.4.1.1	Report Area	18
4.4.1.2	Report Delay	18
4.4.2	Avec C borné	18
4.4.2.1	Report Area	18
4.4.2.2	Report Delay	18

0.1 Conclusion

La différence avec un codage de gray ou binaire n'est pas très significative. On a le même nombre de composants mémorisants mais le chemin critique est plus long pour le codage binaire.

Cependant avec un codage OneHot la fréquence est moitié plus grande qu'en binaire ou gray. La surface est un quart plus grande car utilise plus de composants mémorisant (DFC1 et DFP1)

On pouvait s'y attendre car le oneHot nécessite moins d'utilisation de composant mémorisant et c'est ceux là qui prennent le plus de temps.

En effet, plus le délai du chemin critique est faible, plus il sera possible de passer par celui là en une seconde. Donc la fréquence augmente.

1 Simulation

Pour analyser les différentes synthèse et le composant initial on vas alors regarder si la valeur des états est la même pour tout les composants et si les sorties sont toutes équivalentes.

les sorties devant être équivalentes sont alors : search, rest et food.

Ce qu'on vérifie ici :

 


Figure 1: Chronogramme avec les différentes valeurs de sorties

On vérifie en suite pour les états. On rappelle les valeurs associés à chaque état.

Etats	Binaire	Gray	OneHot
IDLE	0000	0000	000000010
RESTING	-001	0001	000000100
RANDOMWALK	-010	0011	000000100
SCANAREA	-011	0010	000001000
HOMING	-100	0110	000010000
MOVETOFOOD	-101	0111	000100000
MOVETOHOME	-110	0101	001000000
DEPOSIT	-111	0100	010000000
GRABFOOD	1000	1100	100000000

Il est asses simple de retrouver ces valeurs pour la synthèse en Gray et la synthèse en Binaire car il existe les signaux correspondant : state_0; state_1; state_2 ; state_3. Néanmoins pour la synthèse en OneHot il nous manque les signaux state.6 et state.8. Cela dois surement être du à une optimisation est que celui-ci n'était pas nécessaire. Cependant si l'on regarde le code VHDL de la synthèse. Chaque signaux correspond à un process.

Par exemple :

```
reg_state_2 : DFC1 port map ( Q=>state_2, QN=>OPEN, C=>clk, D=>nx64, RN=>nx759);
```

Le signal state_2 est modifié à la sortie du flip flop dans le process reg_state_2.
Si on s'intéresse au process reg_state_6 :

```
reg_state_6 : DFC1 port map ( Q=>OPEN, QN=>nx767, C=>clk, D=>nx110, RN=>
```

Rien n'est branché sur Q du flip flop mais on peut récupérer la valeur de state_6 car c'est l'inverse de QN. On s'intéressera alors ç l'inverse du signal nx767.

Pareil pour state_8 :

```
reg_state_8 : DFC1 port map ( Q=>OPEN, QN=>nx772, C=>clk, D=>nx102, RN=>
```

Donc on surveillera nx772.
On vérifie alors que les valeurs des différents signaux coïncident bien avec les états courants sur le chronogramme suivant :

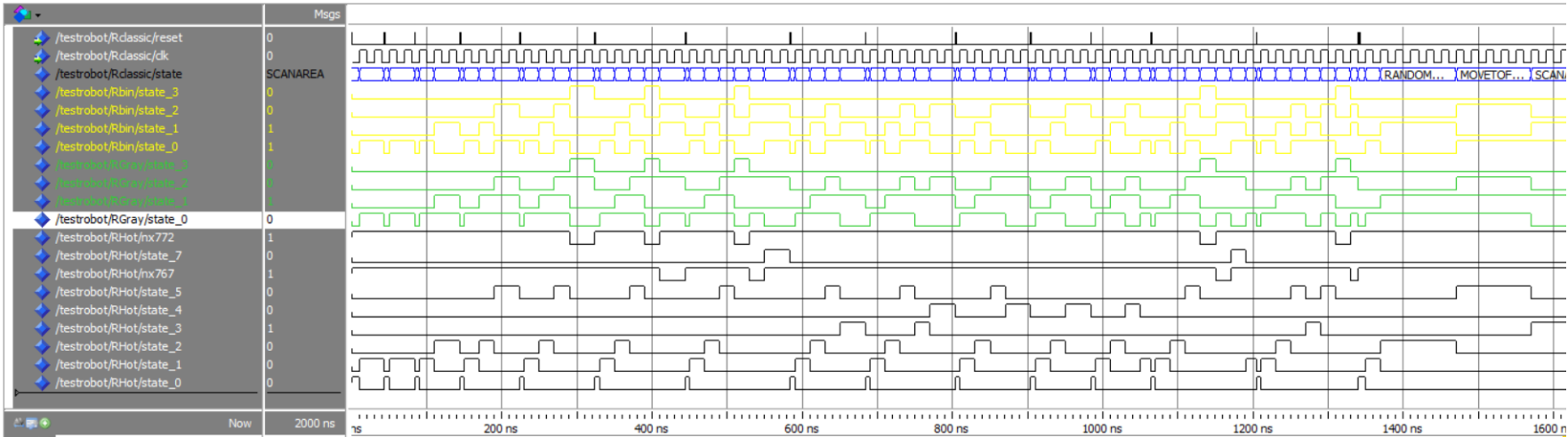


Figure 2: Chronogramme avec les signaux d'états

Ce qui correspond bien avec ce qui était attendu.

En faisant un montage on peut alors vérifier plus simplement toutes les valeurs pour chaque états.

 


Figure 3: Montage du chronogramme avec les différentes valeurs de sorties

Il est aussi possible de créer des propriété PSL verifiant les valeurs des signaux des synthèses en fonction de la valeur de l'état sur le système non synthétisé.

2 Assertion

Pour vérifier que les assertions temporelles définies au TP précédent restent satisfaites après synthèse il faut réécrire les assertions dans les fichiers de synthèse et remplacer les endroits où l'on test la valeur d'un état par son identité en encodage. Voir annexes.

Pour vérifier que les nouvelles assertions soient juste il suffit de les regrouper et de vérifier qu'elles sont identiques comme suit :

 


Figure 4: Assertions P1, P2, P3, P4 et P5 sur le chronogramme

Pour vérifier que les sorties des architectures soient toujours identiques j'ai créé trois assertions qui vérifient ceux-ci grâce à une formule booléenne :

```
-- ps1 property RestAlwaysTheSame is always ( ((re = '0' or reBin = '0' or reGray = '0' or reHot = '0')
-- AND (re = '0' and reBin = '0' and reGray = '0' and reHot = '0' and testPSL = '0'))
-- OR ((re = '1' or reBin = '1' or reGray = '1' or reHot = '1') AND (re = '1' and reBin = '1' and reG
-- ps1 assert RestAlwaysTheSame;
```

Aucune assertion échoue donc cela semble fonctionner. Pour vérifier on rajoute un signal qui est toujours égale à 1 dans une des clauses et on obtiens :

Les formules sont donc juste.

 


Figure 5: Assertion verifiant l'égalité des sorties

 


Figure 6: Test de l'assertion verifiant l'égalité des sorties

3 Synthèse du compteur

3.1 Compteur non borné

D'après les résultats obtenus après synthèse (voir annexes). Il y a 31 DFC1 et 1 DFCP1 soit un total de 32 flip flops. Il y a en tout 32 flips flops parce que notre signal peut être codé sur 32 bits. Il faut alors de quoi stocker ses 32 bits.

La surface obtenue est 17963 um²

La fréquence obtenue est 155.2 MHz

3.2 Compteur avec valeur borné

D'après les résultats obtenus après synthèse (voir annexes). Il y a 4 DFC1 et 1 DFCP1 soit un total de 5 flip flops. Il y a en tout 5 flips ce qui paraît étrange car $\log_2(10) = 3.3$, 4 flips flops auraient suffi.

La surface obtenue est 2639 um²

La fréquence obtenue est 685.2 MHz

3.3 Conclusion

Nous travaillons ici dans un système où chaque choix de design aura un impact sur la synthèse du système : la surface a été réduite plus de 6 fois et la fréquence a plus que quadruplé. Il faut donc bien faire attention car l'erreur est beaucoup plus vite punitive habituellement. Il faut donc faire preuve de rigueur.

4 Annexes

4.1 Description comportementale du système de contrôle

4.1.1 Premier process

4.1.1.1 Code VHDL

```
process (state, athome, findfood, lostfood, closetofood, success,
        aboverestth, abovesearchth, scantimeup)
begin
    case state is
        when IDLE => nextstate <= RESTING;
        when RESTING =>
            if aboverestth = '1' then nextstate <= RANDOMWALK;
            else--elsif aboverestth = '0' then
                nextstate <= RESTING;
            end if;

            when RANDOMWALK =>
                if abovesearchth = '1' then nextstate <= HOMING;
                else-- abovesearchth = '0' then
                    if findfood = '1' then nextstate <= MOVETOFOOD;
                    else--elsif findfood = '0' then
                        nextstate <= RANDOMWALK;
                    end if;
                end if;

                when SCANAREA =>
                    if abovesearchth = '1' then nextstate <= HOMING;
                    else--elsif abovesearchth = '0' then
                        if findfood = '1' then nextstate <= MOVETOFOOD;
                        else--elsif findfood = '0' then
                            if scantimeup = '1' then nextstate <= RANDOMWALK;
                            else--elsif scantimeup = '0' then
                                nextstate <= SCANAREA;
                            end if;
                        end if;
                    end if;

                    when HOMING => if(athome = '1') then nextstate <= RESTING; else nextstate <= HOMING; end if;
                    when MOVETOFOOD =>
                        if abovesearchth = '1' then nextstate <= HOMING;
                        else--elsif abovesearchth = '0' then
                            if lostfood = '1' then nextstate <= SCANAREA;
                            else--elsif lostfood = '0' then
                                if closetofood = '1' then nextstate <= GRABFOOD;
                                else--elsif closetofood = '0' then
                                    nextstate <= MOVETOFOOD;
                                end if;
                            end if;
                        end if;

                        when GRABFOOD =>
                            if success = '1' then nextstate <= MOVETOHOME;
                            else--elsif success = '0' then
                                nextstate <= GRABFOOD;
                            end if;

                            when MOVETOHOME =>
                                if athome = '1' then nextstate <= DEPOSIT;
                                else--elsif athome = '0' then
                                    nextstate <= MOVETOHOME;
                                end if;

                                when DEPOSIT =>
                                    if success = '1' then nextstate <= RESTING;
```



```
else--elsif success = '0' then
  nextstate <= DEPOSIT;
end if;
end case;
end process;
```

4.1.1.2 Bloc combinatoire ou mémorisant

"The VHDL process that characterizes the next state generation corresponds to the transition function combinational block:"

Alors c'est un bloc combinatoire

4.1.1.3 Liste de sensibilité

Tout ce qui peut alors modifier la valeur du prochain état Soit tout ce qui se trouve dans les branchements.

4.1.1.4 Composants utilisés

Ce sera alors des composants combinatoires qui seront utilisés

4.1.2 Second process

4.1.2.1 Code VHDL

```
process(reset, clk)
begin
-- RESET : asynchrone haut
if reset = '1' then state <= IDLE;
-- HORLOGE : front montant
elsif (clk'event and clk = '1') then
state <= nextstate;
end if;
end process;
```

4.1.2.2 Bloc combinatoire ou mémorisant

"And the "clocked process" expresses the updating of the flip-flops (registers)"

C'est un bloc mémorisant

4.1.2.3 Liste de sensibilité

L'horloge et le reset

4.1.2.4 Composants utilisé

Des composants mémorisants

4.1.3 Output process

Mon process d'output est en fait plusieurs affectations représentant les process. Cela permet une optimisation car la liste de sensibilité est réduite.

4.1.3.1 Code VHDL

```
rest <= '1' when (( state = DEPOSIT and success = '1' ) OR (state = IDLE) OR (state = HOMING and  
athome = '1')) ) else '0';  
search <= '1' when (state = RESTING and aboverestth = '1' ) else '0';  
food <= '1' when (state = MOVETOFOOD and abovesearchth = '0' and lostfood = '0' and closetofood ='1')  
else '0';
```

4.1.3.2 Bloc combinatoire ou mémorisant

"The VHDL process that characterizes the output generation corresponds to the output function combinational block:"

Bloc combinatoire

4.1.3.3 Liste de sensibilité

Chaque outputs possède sa propre liste de sensibilité qui est les différents items utilisé dans la formule.

4.1.3.4 Composants utilisé

Ce sera alors des composants combinatoires qui seront utilisé

4.2 Description comportementale du compteur

J'ai modifié le compteur pour qu'il ne soit plus générique tel que

```
Signal threshold : natural = 4;
```

4.2.1 Premier process

4.2.1.1 Code VHDL

```
process (state, start, c) begin case state is when IDLE => if start = '1' then nextstate := COUNTING;  
elsif start = '0' then nextstate := IDLE; end if; when COUNTING => if c > threshold then nextstate :=  
COUNTING; else nextstate := IDLE; end if; end case; end process;
```

4.2.1.2 Bloc combinatoire ou mémorisant

Combinatoire

4.2.1.3 Liste de sensibilité

state, start, c

4.2.1.4 Composants utilisé

Combinatoire

4.2.2 Deuxième process

4.2.2.1 Code VHDL

```
process(reset, clk, start) begin -- RESET : asynchrone haut if reset = '1' then state := IDLE; -- HORLOGE :  
front montant elsif ( (start = '1') and (state = IDLE) ) then state := COUNTING;  
elsif (clk'event and clk = '1') then state := nextstate; -- Detecter un pic sur start  
end if;  
end process;
```

4.2.2.2 Bloc combinatoire ou mémorisant

Mémorisant

4.2.2.3 Liste de sensibilité

reset, clk, start

4.2.2.4 Composants utilisé

Mémorisant et combinatoire

4.2.3 Troisième process

4.2.3.1 Code VHDL

```
process(start, clk, reset) begin if(reset = '1') then c_i= 0;  
else if (clk'event and clk = '1') then if (state = IDLE and start = '0') then C_i= 0; elsif ( state = IDLE and  
start = '1') then c_i= c + 1; elsif (state = COUNTING and c_i threshold) then c_i= c + 1; elsif(state =  
COUNTING and c_i= threshold) then c_i= 0; end if; end if; end if; end process;
```

4.2.3.2 Bloc combinatoire ou mémorisant

Mémorisant (valeur du compteur)

4.2.3.3 Liste de sensibilité

start, clk, reset

4.2.3.4 Composants utilisé

Combinatoire et mémorisant

4.2.4 Quatrième process

4.2.4.1 Code VHDL

```
process(c) begin if (c <= threshold) then aboveth j= '1'; else aboveth j= '0'; end if; end process;
```

4.2.4.2 Bloc combinatoire ou mémorisant

Combinatoire

4.2.4.3 Liste de sensibilité

Valeur du compteur

4.2.4.4 Composants utilisé

Combinatoires

4.3 Synthèse du contrôleur

4.3.1 Encodage binaire

4.3.1.1 Codage des états

4.3.1.2 Report Area

4.3.1.3 Report Delay

4.3.2 Encodage de Gray

4.3.2.1 Codage des états

4.3.2.2 Report Area

4.3.2.3 Report Delay

4.3.3 Encodage OneHot

4.3.3.1 Codage des états

4.3.3.2 Report Area

4.3.3.3 Report Delay

4.4 Synthèse du compteur

4.4.1 Sans borner C

4.4.1.1 Report Area

4.4.1.2 Report Delay

4.4.2 Avec C borné

4.4.2.1 Report Area

4.4.2.2 Report Delay